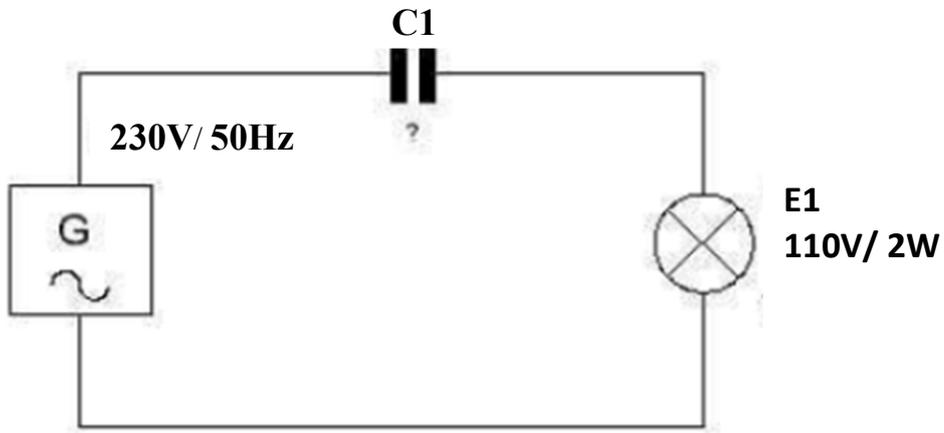


Schaltungen an Wechselspannung

Schaltung 1:



Schaltung 2:

