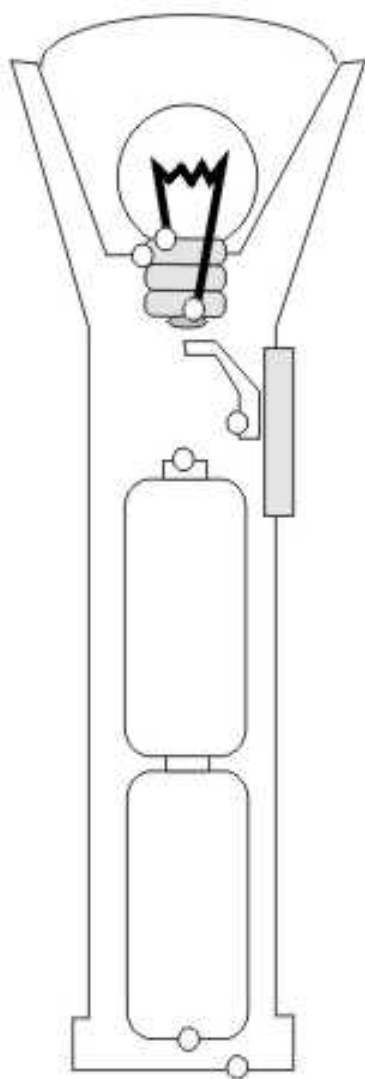


Analyse einer Taschenlampe

Benenne die Elemente der Taschenlampe.

Zeichne die fehlenden elektrischen Verbindungen, so dass für die Taschenlampe ein **geschlossener Stromkreis** möglich wird.



Fazit: