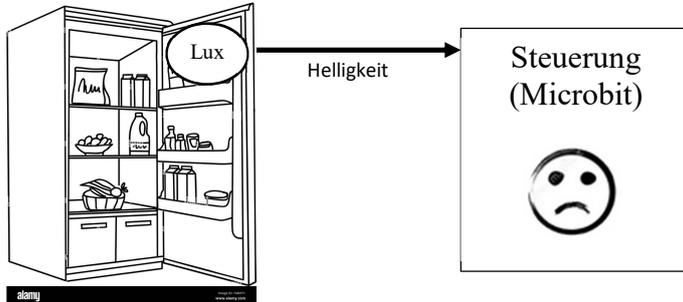


Entwurf von Steuerungen - der Kühlschrankschwarner -



Verhalten der Steuerung als Zustandsgraf beschrieben:

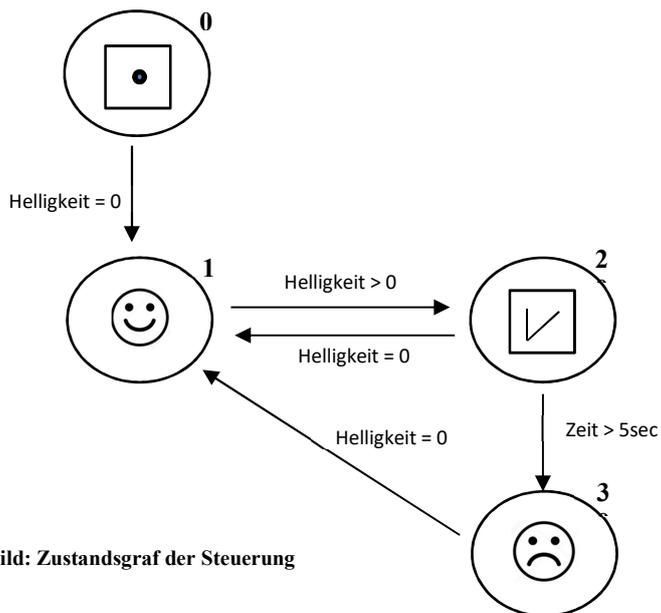


Bild: Zustandsgraf der Steuerung